

# Amplificatore a transistor

Gruppo 1.BN

Massimo Bilancioni, Alessandro Foligno, Giuseppe Zanichelli

4 ottobre 2018

## 1 montaggio del circuito e verifica del punto di lavoro

Le misure dei componenti tramite multimetro :

$R_1 = (178.2 \pm 1.4)\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = (19.20 \pm 0.15)\text{k}\Omega$ ,  $R_C = (9.99 \pm 0.08)\text{k}\Omega$ ,  $R_E = (0.986 \pm 0.008)\text{k}\Omega$ ,

$C_{IN} = (216 \pm 9)\text{nF}$ ,  $C_{OUT} = (105 \pm 4)\text{nF}$

Infine la tensione del generatore è  $V_{CC} = (20.7 \pm 0.1)\text{V}$ .

a) La tensione di lavoro risulta  $V_{CE}^Q = (7.41 \pm 0.04)\text{V}$  e la corrente di collettore (misurata come caduta di d.d.p. ai capi di  $R_C$ ) è  $I_C^Q = (1.22 \pm 0.01)\text{mA}$ . Teoricamente ci si aspetta  $V_{CE}^Q + I_C^Q(R_C + R_E) = V_{CC}$  (si è assunto  $I_C^Q \simeq I_E^Q$ , l'errore derivante da questa approssimazione è dell' 1% se si considera un guadagno in continua attorno a 100 ) ; inserendo i valori, la parte a destra dell'equazione è uguale a  $(20.8 \pm 0.2)\text{V}$  che è compatibile con il valore di  $V_{CC}$ .

Se è vero che  $I_B \ll$  della corrente che scorre nel ramo di  $R_2$ , allora vale  $I_C^Q \simeq (V_{BB} - V_{BE})/R_E$  dove

$V_{BB} = V_{CC}/(1 + R_1/R_2)$ , ma  $(V_{BB} - V_{BE})/R_E = 1.41\text{mA}$  ed essendo tutti gli errori intorno all' 1% è incompatibile con il valore misurato di  $I_C^Q$ ; questo significa che non è vera l'approssimazione sopra.

b) Le tensioni misurate sono  $V_B = (1.82 \pm 0.01)\text{V}$ ,  $V_E = (1.21 \pm 0.01)\text{V}$ ,  $V_{BE} = (0.61 \pm 0.01)\text{V}$ ,

$V_C = (8.61 \pm 0.05)\text{V}$ .

c) Dal datasheet del transistor il valore di  $h_{FE}$  per il nostro punto di lavoro dovrebbe essere compreso tra 80 e 130.

Segue che il valore della corrente di base dovrebbe essere compreso tra  $0.009\text{mA} < I_B < 0.015\text{mA}$ .

Le correnti che scorrono nei rami di  $R_1$ ,  $R_2$  sono rispettivamente  $I_{R_1} = (V_{CC} - V_B)/R_1 = (0.106 \pm 0.002)\text{mA}$ ,  $I_{R_2} = V_B/R_2 = (0.095 \pm 0.001)\text{mA}$ .

Dalla differenza si ottiene  $I_B = (0.011 \pm 0.002)\text{mA}$  che è circa 10 volte inferiore alla corrente che scorre nel partitore.


Continuando la parte finale del punto a), questo si traduce nel fatto che nel calcolo di  $V_{BB}$  al posto di  $R_2$  andrebbe messa la resistenza equivalente che è più piccola di circa il 10%. Questo comporta un errore del 10% sul calcolo di  $V_{BB} \simeq 2\text{V}$  che a questo punto diventa compatibile con  $V_B$  misurato.

## 2 Risposta a segnali sinusoidali di frequenza fissa

Abbiamo scelto una frequenza di lavoro intorno ai 7.40 kHz.

a)

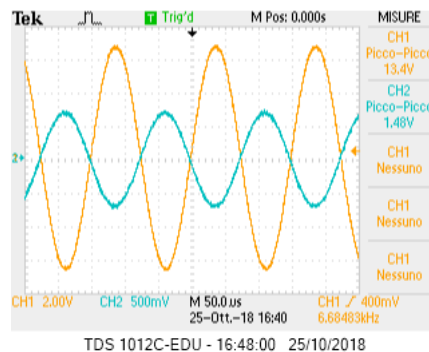i) Abbiamo verificato l'inversione di fase per  $V_{OUT}$ , la figura sotto riporta quanto osservato.




ii) Facendo una media dei guadagni per piccole ampiezze diverse di VIN, otteniamo :

$$A_v = (9.76 \pm 0.01)$$

(VIN e VOUT sono stati misurati sui due canali differenti dell'oscilloscopio, per questo abbiamo considerato gli errori scorrelati)

Il valore atteso per il guadagno è  $A_{v,att} \simeq \frac{R_C}{R_E} = 10.1 \pm 0.1$

VIN (V)	VOUT (V)	VOUT/VIN
$0.228 \pm 0.06$	$2.20 \pm 0.06$	$9.65 \pm 0.04$
$0.320 \pm 0.08$	$3.12 \pm 0.08$	$9.75 \pm 0.04$
$0.528 \pm 0.015$	$5.14 \pm 0.15$	$9.73 \pm 0.04$
$0.752 \pm 0.021$	$7.32 \pm 0.21$	$9.73 \pm 0.04$
$1.02 \pm 0.03$	$10.2 \pm 0.3$	$10 \pm 0.04$
$1.27 \pm 0.04$	$12.3 \pm 0.4$	$9.69 \pm 0.04$

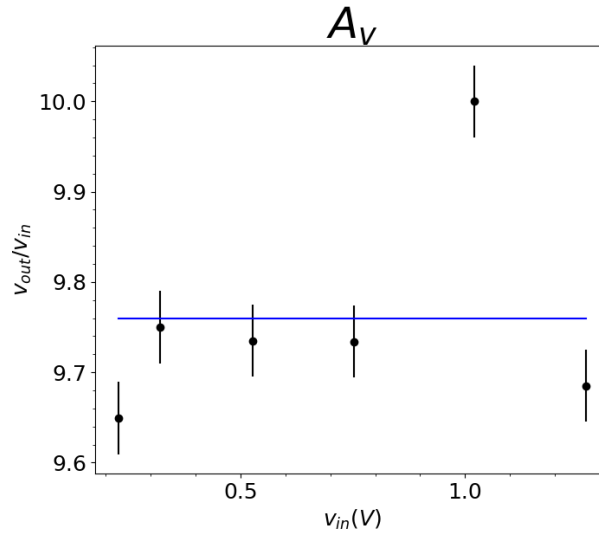

iii) Prima degli 1.3 Vpp come si vede dalla tabella l'amplificazione del segnale è entro i limiti lineari, per un segnale in ingresso di circa 1.60 Vpp si iniziano a vedere distorsioni per VOUT.

iv) Nella figura si vede il clipping inferiore; è dovuto al fatto che il transistor passa dal regime attivo al regime di saturazione, e questo accade perchè quando  $v_{in}$  è massimo e la sua ampiezza sufficientemente grande  $V_{CB}$  diventa negativo. In questo regime  $|V_{CE}| \ll V_{CC}$ , quindi  $I_C \simeq V_{CC}/(R_E + R_C)$  e se chiamo  $V_{out,min}$  il valore a cui viene tagliato il segnale vale

$$V_{out,min} - V_C = -I_C R_C = -V_{CC} \frac{R_C}{R_E + R_C}$$



da cui  $V_{out,min} = -(6.74 \pm 0.14)V$ ; questo valore non torna con il valore misurato, che è  $V_{out,clip} = -(8.5 \pm 0.2)V$ .

Ci si aspetta anche una distorsione per i picchi superiori di  $V_{out}$ , infatti nel caso  $V_{in}$  abbia un'ampiezza grande, quando è minimo può far assumere a  $V_B$  valori negativi e portare così il transistor in interdizione.

### 3 Diagramma di Bode

Campionando in un intervallo di frequenze che spazia da 1Hz a 1kHz, abbiamo costruito un diagramma di Bode del guadagno. I punti sperimentali sono riportati in seguito. Visivamente l'andamento sembra quello tipico di un passabanda, eppure, oltre alla traslazione del guadagno massimo (che in questo caso è  $> 1$ , grazie al transistor), l'andamento asintotico ai due estremi non è di  $\pm 20dB/Decade$ , come nel caso di passa basso e alto in cascata, bensì di circa  $-15 \pm 0.3dB/Decade$  per basse frequenze e  $17.7 \pm 0.2dB/Decade$  per alte frequenze. Questi numeri sono ottenuti da fit lineari nelle tre regioni: Lo smorzamento per basse frequenze lo riteniamo dovuto sostanzialmente all'effetto di  $C_{IN}$  che si comporta come un passa alto. Trascurò l'effetto di  $C_{OUT}$ , dato che  $|Z_{oscilloscopio}| \approx 1M\Omega$ , la frequenza di taglio associata a questo passa-alto è  $f_t = 1/(2\pi R_{oscill} C_{out}) \simeq 1.7Hz$ . La funzione di trasferimento del passa-alto è del tipo:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_t/f)^2}}$$

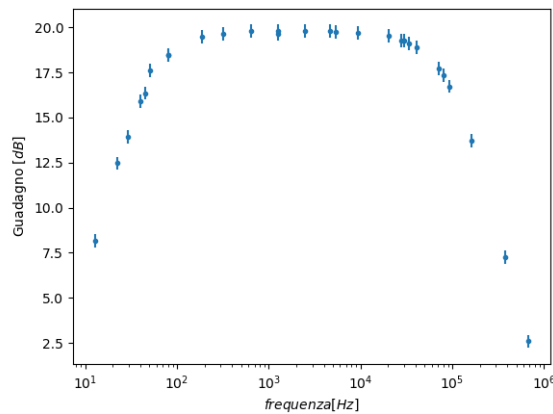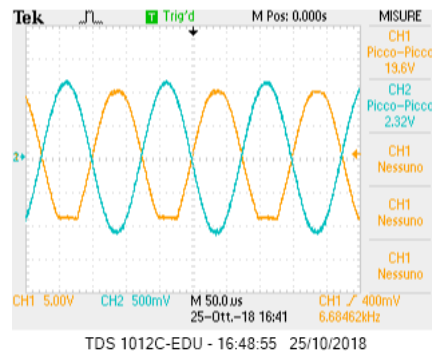

con  $f_t = 1/(2\pi R_{eq} C_{IN})$  e nell'approssimazione in cui l'impedenza dei rami del collettore ed emettitore sia molto più grande di  $R_2$ , posso considerare il passa-alto e il transistor in cascata e quindi  $R_{eq} \sim R_2$  per cui si ottiene  $f_t \sim 40\text{Hz}$ .

Tuttavia l'andamento che segue la curva non è esattamente, come preannunciato, quello atteso. La pendenza minore per basse frequenze potrebbe essere spiegata con un aumento del guadagno del transistor. Viceversa supponiamo che, ad alte frequenze, l'andamento da passa basso sia dovuto agli effetti induttivi non trascurabili del circuito, ed in particolare della basetta. Lo smorzamento, di nuovo non è esattamente di  $-20\text{dB/Decade}$ , supponiamo, di nuovo, a causa del comportamento non lineare del transistor.

## Dichiarazione

I firmatari di questa relazione dichiarano che il contenuto della relazione è originale, con misure effettuate dai membri del gruppo, e che tutti i firmatari hanno contribuito alla elaborazione della relazione stessa.

